

معماری کامپیوتر


جلسه بیست و دوم: پیاده سازی واحد کنترل
(سیم بندی شده)

طراحی واحد کنترل




- معماری مجموعه دستورالعمل‌های کامپیوتر پایه (ISA)
- ساختار مسیر داده و واحد کنترل
- طراحی واحد کنترل
 - مشخص کردن توالی اجرای هر دستورالعمل
 - مشخص کردن عملیات هر مرحله از چرخه دستورالعمل (برحسب کلاک): microinstruction
 - با هدف مدیریت باس و تنظیم ورودی‌های ثبات‌ها و حافظه در کلاک مشترک با مسیر داده

فلوچارت مراحل چرخه دستورالعمل

 

واحد کنترل کامپیوتر پایه

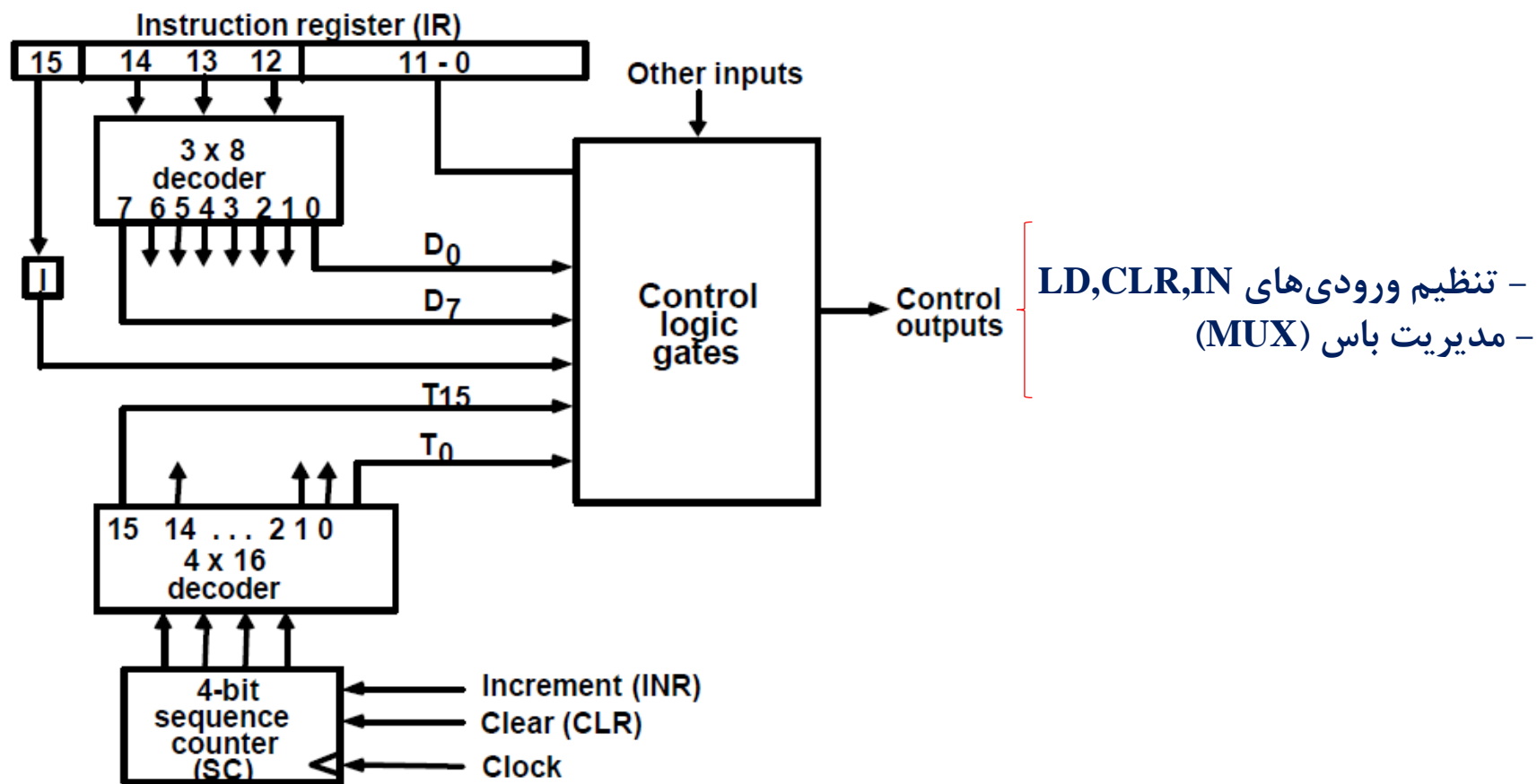

دستورات قابل اجرا در کامپیوتر پایه



	r:	$SC \leftarrow 0$
CLA	$rB_{11}:$	$AC \leftarrow 0$
CLE	$rB_{10}:$	$E \leftarrow 0$
CMA	$rB_9:$	$AC \leftarrow AC'$
CME	$rB_8:$	$E \leftarrow E'$
CIR	$rB_7:$	$AC \leftarrow shr\ AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
CIL	$rB_6:$	$AC \leftarrow shl\ AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
INC	$rB_5:$	$AC \leftarrow AC + 1$
SPA	$rB_4:$	if $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC+1)$
SNA	$rB_3:$	if $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC+1)$
SZA	$rB_2:$	if $(AC = 0)$ then $(PC \leftarrow PC+1)$
SZE	$rB_1:$	if $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC+1)$
HLT	$rB_0:$	$S \leftarrow 0$ (S is a start-stop flip-flop)

دستورات ثباتی با شرط

$D_7 I' T_3 B[i]$

Symbol	Operation Decoder	Symbolic Description
AND	D_0	$AC \leftarrow AC \wedge M[AR]$
ADD	D_1	$AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$
LDA	D_2	$AC \leftarrow M[AR]$
STA	D_3	$M[AR] \leftarrow AC$
BUN	D_4	$PC \leftarrow AR$
BSA	D_5	$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR + 1$
ISZ	D_6	$M[AR] \leftarrow M[AR] + 1, \text{ if } M[AR] + 1 = 0 \text{ then } PC \leftarrow PC+1$


دستورات حافظه‌ای با شرط

$D_{0 \leq i \leq 6} T_4$

واحد کنترل کامپیوتر پایه



 - در انتها براساس ریزدستورات، پایه‌های متصل به باس را برنامه‌ریزی می‌کنیم
- مثلاً همه زمان‌هایی که AR مقداردهی می‌شود را باهم OR می‌کنیم
- نتیجه این OR را به پایه load ثابت AR روی باس می‌دهیم



$$LD[AR] \leftarrow R'T_0 + R'T_2 + D_7'IT_3 \quad \bullet$$
$$AR \leftarrow PC, AR \leftarrow IR(0-11), AR \leftarrow M[AR]$$

$$CLR[AR] \leftarrow RT_0 \quad \bullet$$


$$INR[AR] \leftarrow D_5T_4 \quad \bullet$$

واحد کنترل کامپیوتر پایه



- مدیریت باس مشترک با استفاده از MUX با سه خط انتخاب
- فعال شدن هر عنصر به معنای دسترسی به باس است

S_2	S_1	S_0	Register
0	0	0	x
0	0	1	AR
0	1	0	PC
0	1	1	DR
1	0	0	AC
1	0	1	IR
1	1	0	TR
1	1	1	Memory

 


- دسترسی به باس با هدف قرار دادن داده
- در هر لحظه فقط یک عنصر به باس دسترسی داشته باشد
- افزودن چه ماژول سخت افزاری؟

واحد کنترل کامپیوتر پایه



 - مدیریت باس مشترک با استفاده از MUX با سه خط انتخاب




- به هر عنصر روی باس عددی می‌دهیم (X_i)
- فعال شدن هر عدد به معنای در اختیار گرفتن باس است
- فعال شدن X_i ها برچه اساسی؟

واحد کنترل کامپیوتر پایه



- مدیریت باس مشترک با استفاده از MUX با سه خط انتخاب

 - ریزدستوراتی که به مقدار x_i نیاز دارند را می‌کنیم



$$X1 = D_4T_4 + D_5T_5$$

D4T4:PC ← AR •


D5T5:PC ← AR •

x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	s2	s1	s0	selected register
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	none
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	AR
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PC
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	DR
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	AC
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	IR
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	TR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Memory

طراحی واحد کنترل



 - تا اینجا با وظایف، اجزا و سازمان واحد کنترل آشنا شدیم
- هر دستور را در قالب ریزدستورالعمل نوشتیم
- در هر کلاک دقیقا چه عملیاتی باید انجام شود
- در نتیجه با دانستن اینکه در هر کلاک اطلاعات را از کجا می خوانیم و به کجا می دهیم
- طراحی اجزای واحد کنترل را در قالب مدارات ترکیبی انجام دادیم
- باهدف تولید سیگنال های کنترلی مسیر داده در حین اجرای دستورات



طراحی واحد کنترل




- شیوه‌های طراحی واحد کنترل:

- Hardwired (سیم‌بندی شده): طراحی سخت‌افزاری واحد کنترل و لحیم کردن سیم‌ها
 - در این طراحی با گیت کار می‌کنیم و طراحی استاتیک است و تحمل تغییرات آتی را ندارد (تا الان انجام دادیم)
- Micro-programmed (ریزبرنامه‌پذیر): قراردادن همه اجزا واحد کنترل داخل یک بلوک برنامه‌پذیر
 - یک کنترلر داخل کنترلر دیگر می‌گذاریم و با تغییرات کافی است برنامه‌ریزی را عوض کنیم و طراحی پویاست
 - یک واحد حافظه کنترلی (control memory) داخل واحد کنترل قرار می‌دهیم

شیوه طراحی سیم‌بندی شده (Hardwired)



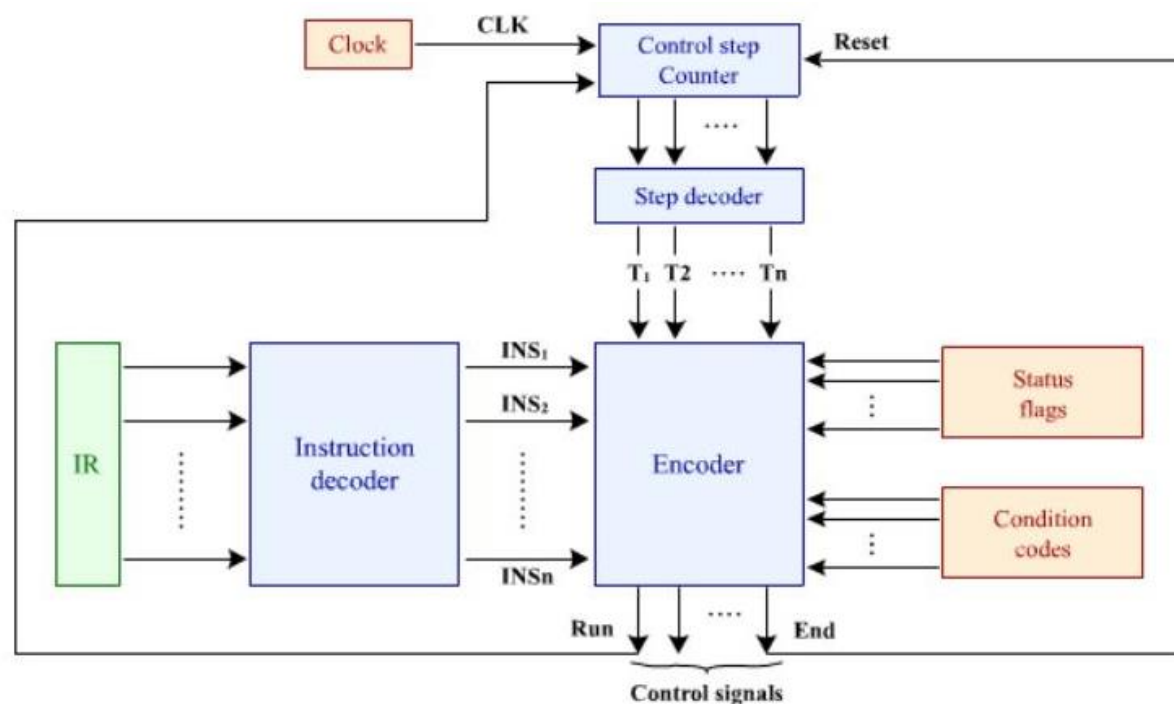- واحد کنترل به صورت یک مدار ترکیبی ساخته می‌شود
- ورودی‌هایی را می‌گیرد (clock, IR, flag) و آن‌ها را به سیگنال‌های کنترلی تبدیل می‌کند



شیوه طراحی سیم‌بندی شده (Hardwired)




- ویژگی‌ها

- سرعت بیشتر به دلیل پیاده‌سازی سخت‌افزاری
- ممکن است قابلیت پیاده‌سازی دستورات پیچیده را نداشته باشد (کامپیوترهای CISC)
- اتصالات، شیوه عملکرد و دستورات غیرقابل تغییر هستند
- هر تغییر مستلزم طراحی دوباره و ساخت واحد کنترل از ابتدا می‌باشد

شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



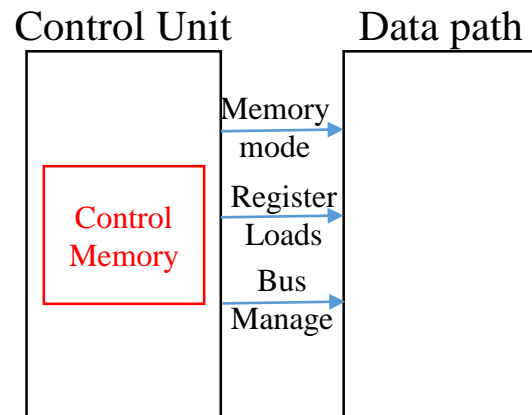- واحد کنترل قابل برنامه‌ریزی است
- در صورت نیاز به تغییر، برنامه عوض می‌شود و نیاز به جایگزینی سخت‌افزار نیست
- ساختار واحد کنترل یک حافظه برنامه‌پذیر است (به جای مدار ترکیبی)




- عملیات کنترلی توسط ریزدستورالعمل‌ها انجام می‌شوند
- روال اجرای دستورات توسط برنامه موجود در حافظه کنترلی (ROM)
- کنترلرها (control words) توسط حافظه کنترلی تولید می‌شود
- هر کد عملیاتی، به یک قسمت از حافظه برنامه‌پذیر نگاشت می‌شود

شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



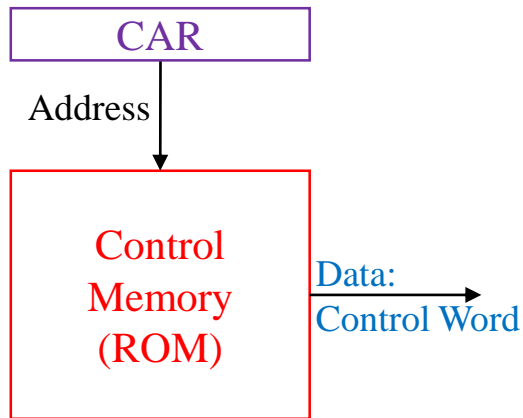- ساختار و روال عملکرد حافظه کنترلی
- از جنس ROM است و یک بخش آدرس و یک بخش داده دارد
- آدرس از واحد CAR (Control Address Register) تامین می‌شود
- داده، همان کنترل‌های خروجی واحد کنترل است (code words)
- هر خط حافظه کنترلی یک ریزدستورالعمل از ریزبرنامه است
- هر ریزدستورالعمل متشکل از تعدادی ریزعملگر است که موازی اجرا می‌شوند



شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



- ساختار و روال عملکرد حافظه کنترل

- روال عملکرد

- ابتدا آدرس، تامین شده و به حافظه کنترل داده می‌شود
- به مکانی که آدرس مشخص شده رفته و داده آن را استخراج می‌شود
- قسمتی از داده که مربوط به اطلاعات کنترل است در اختیار data path قرار می‌گیرد
- آدرس بعدی تولید می‌شود (sequencer)