

# معماری کامپیوتر

جلسه دوازدهم: قانون امدال - محاسبات کامپیوتری (واحد ALU)

# قانون Amdahl



- در طراحی سیستم‌های کامپیوتری اجزای مختلفی باید در نظر گرفته شوند
- کارایی و بازده بالا در طراحی سیستم‌های کامپیوتری بسیار حائز اهمیت است
- تشخیص اینکه سرمایه‌گذاری روی کدام بخش از سیستم منجر به بازده بالاتری می‌شود: قانون امدال
- بهبود کارایی سیستم در نتیجه بهبود کارایی اجزای آن حاصل می‌شود
- بهبود اجزایی از سیستم که محاسبات و عملیات سنگین را برعهده دارند منجر به بهبود بیشتر در کارایی می‌شوند
- بخش ترتیبی سیستم که قابلیت اجرای موازی ندارد: محدودیت سرعت اجرا
- پارامتر تسریع (speed up):
$$\frac{\text{Old execution time}}{\text{New execution time}}$$



# قانون Amdahl



- اگر نسبت دستورات ترتیبی یک برنامه که قابلیت تسریع در آن‌ها نیست به کل دستورات آن  $f$  باشد، و بقیه دستورات را بتوان با اجرای موازی  $p$  برابر سریع‌تر کرد، میزان افزایش سرعت اجرای برنامه (speed up) حالت دوم به حالت اول برابرست با:


$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}} = \frac{p}{(p-1).f + 1}$$

- در حالت کلی اگر  $a_i$  بخش از برنامه را بتوان به اندازه  $p_i$  موازی کرد:

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n a_i) + \sum_{i=1}^n (\frac{a_i}{p_i})}$$



# Amdahl قانون

 

# قانون Amdahl



- مثال: یک برنامه روی کامپیوتر در ۱۰۰ ثانیه اجرا می‌شود، که ۶۰ ثانیه آن مربوط به عملیات ضرب است. اگر بخواهیم اجرای برنامه ۲ برابر سریعتر شود، عملیات ضرب را چقدر سریعتر انجام دهیم؟

Speed up = 2 = 100 / x  $\rightarrow$  x = 50  $\rightarrow$  mult\_old = 60 , mult\_new = 50-40=10  $\rightarrow$  ۶ برابر سریعتر

$$\text{Amdahl's law: } 2 = \frac{p}{(p-1).f+1} = \frac{p}{(p-1).0.4+1} \rightarrow p = 6$$

# قانون Amdahl



- مثال: در مثال قبل اگر بخواهیم تسريع برنامه را ۲.۵ برابر كنيم، به چه ميزان موازي‌سازي نياز خواهيم داشت؟

$$\text{Speed up} = 2.5 = 100 / x \rightarrow x = 40 \rightarrow 40 - 40 = 0 \text{ impossible } \times$$

$$\text{Amdahl's law: } 2.5 = \frac{p}{(p-1).f+1} = \frac{p}{(p-1).0.4+1} \rightarrow 0 = 1.5 \text{ impossible } \times$$

# قانون Amdahl



- مثال: یک برنامه در زمان ۸۰ ثانیه بر روی یک رایانه اجرا شده است. ۲۰ درصد زمان برای دستورات ممیز شناور و ۳۰ درصد زمان برای دستورات ضرب اعداد صحیح مصرف شده است. اگر اجرای دستورات ممیز شناور را ۸ برابر و اجرای دستورات ضرب اعداد صحیح را ۶ برابر تسریع کنیم، میزان تسریع برنامه چقدر است؟

تعمیم قانون امدال:


$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n a_i) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{p_i}\right)}$$
$$= \frac{1}{0.5 + (0.3/6) + (0.2/8)} = \frac{1}{0.5 + (0.05) + (0.025)} = 1.74$$



# طراحی پردازنده: واحد حساب و منطق



# طراحی واحد پردازشگر مرکزی

 

- طبق مدل طراحی معماری کامپیوتر Von Neumann پردازشگر

- واحد محاسبات و منطق

- واحد کنترل

- هدف این بخش:

- آشنایی و بررسی این واحد

- طراحی این واحد

# واحد حساب و منطق (ALU)




- مطالب این فصل:

- آشنایی با جمع کننده‌ها
- آشنایی با ضرب کننده‌ها و تسريع عمليات ضرب
- آشنایی با الگوریتم و واحد تقسیم کننده
- محاسبات در سیستم اعداد اعشاری ممیز ثابت و ممیز شناور
- محاسبات اصلی در سیستم نمایش اعداد BCD
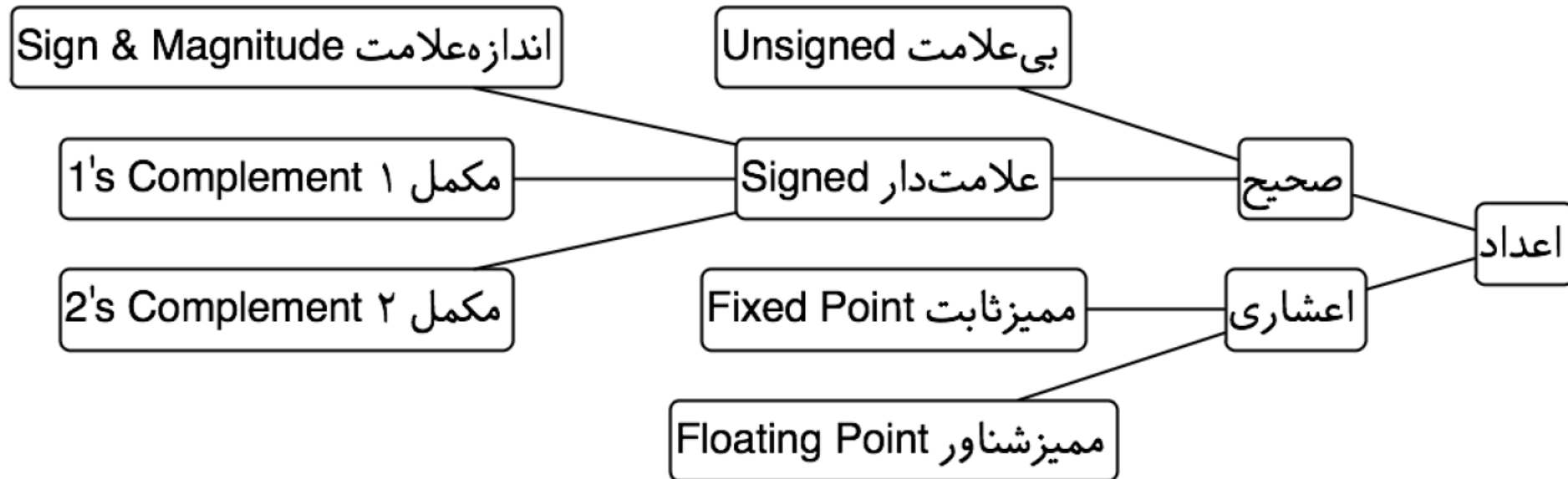
# جمع کننده (Adder)



- عملیات جمع مهم ترین عملیات ریاضی است
- برای طراحی جمع کننده لازم است نوع اعداد را بشناسیم:



 
# اعداد صحیح علامت‌دار



- روش اندازه-علامت (sign-magnitude):

- اندازه و علامت در قالب دو بخش مجزا ذخیره می‌شوند
- آخرین بیت (از سمت راست) نشان‌گر علامت است




# اعداد صحیح علامت‌دار



- روش مکمل ۱ (1's complement):

- نمایش عدد و علامت با هم در  $n$  بیت

 - عدد منفی: مکمل کردن تمام بیت‌ها در نمایش باینری



0 100 = + 4  
1 011 = - 4


# اعداد صحیح علامت‌دار



- روش مکمل ۲ (2's complement):

- نمایش عدد و علامت با هم در  $n$  بیت

 - عدد منفی: مکمل کردن تمام بیت‌ها در نمایش باینری + ۱




0 100 = + 4  
1 100 = - 4

 
# اعداد اعشاری



- اعداد اعشاری ممیز ثابت
- تعداد بیت‌های ذخیره‌سازی بخش صحیح و اعشاری ثابت است
- اعداد اعشاری ممیز شناور
- ممیز اعشار از هر جایی بر حسب عدد مدنظر می‌تواند قرار گیرد



Floating-Point Format

 

Fixed-Point Format

# جمع کننده (Adder)




- فرض: اعداد صحیح بدون علامت

- جمع کننده های پایه:

- ربع جمع کننده (Quarter Adder)

- نیم جمع کننده (Half Adder)

- تمام جمع کننده (Full Adder)

 



# جمع کننده (Adder)



## FA

X	Y	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
•	•	•	•	•
•	•	\	•	\
•	\	•	•	\
•	\	\	\	•
\	•	•	•	\
\	•	\	\	•
\	\	•	\	•
\	\	\	\	\

$$s = \text{sum} = x \oplus y \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = \text{carry} = xy + C_{in}y + C_{in}x$$

## HA

X	Y	C	S
•	•	•	•
•	\	•	\
\	•	•	\
\	\	\	•

$$c = \text{carry} = xy$$

$$s = \text{sum} = x \oplus y$$

## QA

X	Y	S
•	•	•
•	\	\
\	•	\
\	\	•

$$s = \text{sum} = x \oplus y$$

# جمع کننده (Adder)



• انواع جمع کننده  $n$  بیتی:

• Ripple Carry Adder

• Carry Look ahead Adder

• Carry Select Adder

• Carry Save Adder


# Ripple Carry Adder



$$\begin{array}{r} 42 \\ + 35 \\ \hline 77 \end{array}$$

• جمع کننده آبشاری

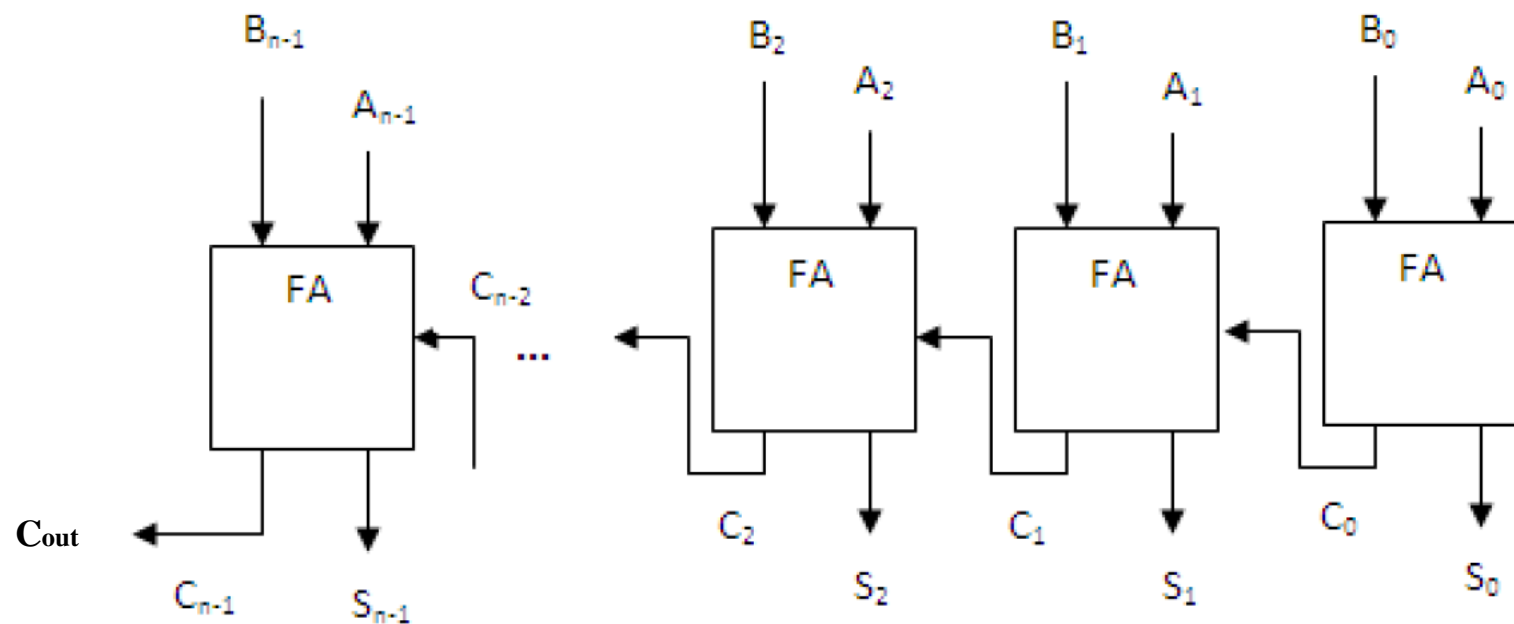• ایده اصلی: سریال کردن  $n$  تمام جمع کننده (مشابه عملیات جمع مبنای ده به صورت دستی)



# معیارهای مقایسه طراحی اجزای ALU



- ارزیابی و بررسی اجزا از نظر کیفیت و هزینه
- کیفیت: تاخیر در محاسبه پاسخ نهایی (Delay)
- زمان لازم برای دریافت خروجی از لحظه ورود داده
- برای سادگی، در محاسبه این پارامتر، تاخیر گیت‌ها را ثابت در نظر می‌گیریم (d)
- هزینه (Hardware Cost): تعداد گیت‌های لازم تعداد ترانزیستورهای استفاده شده در طراحی مدار

# Ripple Carry Adder



• محاسبه معیارهای تاخیر و هزینه در جمع کننده آبشاری

• هزینه:

$$\text{Cost (ripple carry)} = n * \text{Cost (FA)} = n * [(C_{\text{xor}}) + 3 * (C_{\text{and}}) + C_{\text{or}}] = 5n * C_{\text{gate}} = \mathbf{5n}$$

• تاخیر:



$$\text{Delay (FA)} = \text{Max (delay(sum), delay(carry))} = \text{Max (delay(1 level gate), delay(2 level gate))} = 2d$$

$$\text{Delay (RCA)} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Delay (sum)} = (n-1) 2d + d = (2n-1)d \\ \text{Delay (carry)} = 2nd \end{array} \right. \longrightarrow \text{Max (d(sum), d(carry))} = \mathbf{2nd}$$

# Ripple Carry Adder



- محاسبه تاخیر بیت جمع و بیت نقلی

 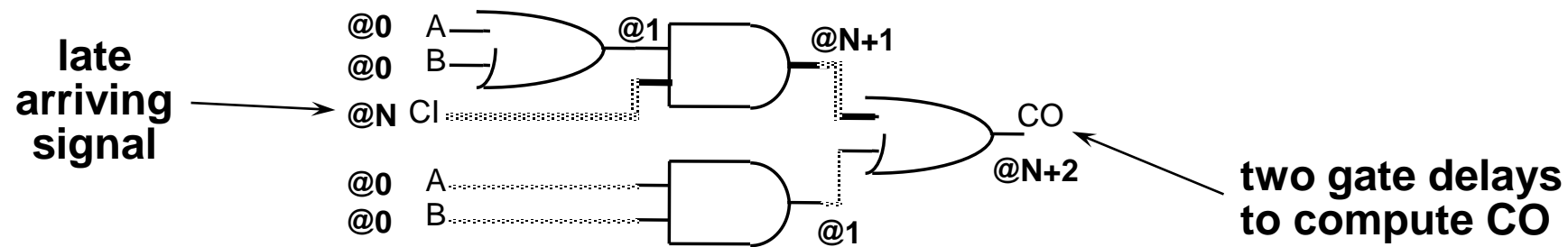

# Ripple Carry Adder



- جمع کننده آبشاری از نظر طراحی ساده ترین است
- تاخیر این نوع جمع کننده زیاد و برابر 2nd است
- وابستگی تاخیر به تعداد بیت های ورودی
- رشد خطی تاخیر با افزایش تعداد ورودی ها
- از لحاظ هزینه مناسب است ولی از نظر تاخیر **کند** محسوب می شود
- در نتیجه به سراغ سایر انواع جمع کننده می رویم