


# معماری کامپیوتر

جلسه چهاردهم: تفریق کننده-ضرب کننده
 
# تفریق کننده (Subtractor)




- عملیات تفریق توسط جمع کننده انجام می شود
- منفی شده عدد دوم (2's complement) را با عدد اول جمع می کنیم
- عملیات تفریق توسط ماژول مجزا انجام شود (Full Subtractor)


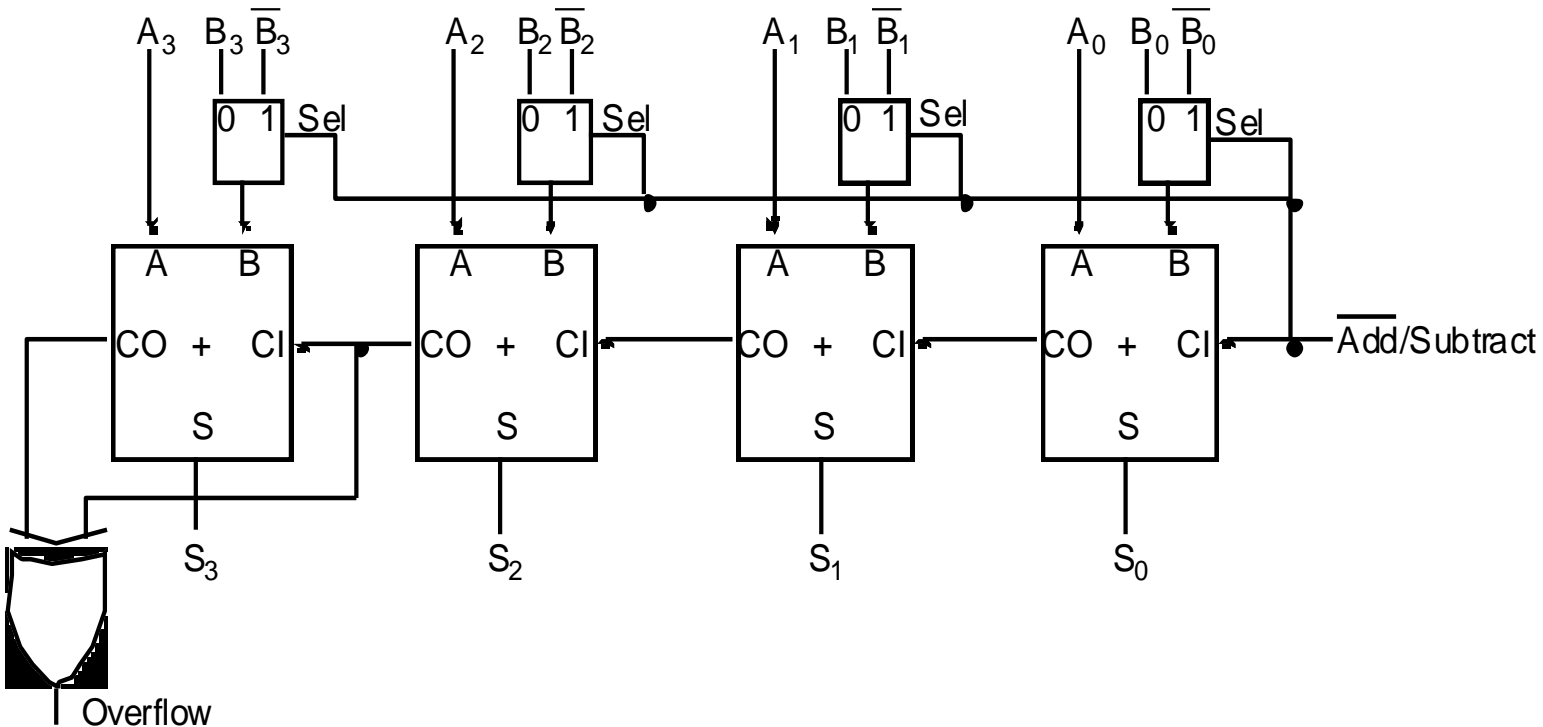
# تفریق کننده (Subtractor)



- در نظر گرفتن مازول مجزا برای تفریق مقرون به صرفه نیست
- طراحی واحد جمع/تفریق کننده



# ضرب کننده (Multiplier)



- چنانچه بخواهیم دو عدد  $n$  بیتی را درهم ضرب کنیم، بیشینه طول حاصل  $2n$  می باشد
- در هر مرحله از ضرب، یک بیت مضروب فیه را در مضروب ضرب می کنیم (Partial Product)
- اگر بیت موردنظر صفر بود، حاصل صفر می شود
- اگر بیت موردنظر یک بود، حاصل برابر مضروب می شود.
- حاصل ضرب میانی (partial product) یک بیت به چپ شیفت داده می شود

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 1\ (13)_{10} \\
 \times 1\ 0\ 1\ 1\ (11)_{10} \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 1 \\
 0\ 0\ 0\ 0 \\
 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ (143)_{10} \text{ Product P}
 \end{array}$$

Partial products

# ضرب کننده (Multiplier)




## • الگوریتم

- استخراج حاصل ضرب‌های میانی (ضرب بیت  $i$  ام B در A) و شیفت آن‌ها به اندازه  $i$  بیت به چپ
- ذخیره تمامی حاصل ضرب‌های میانی
- جمع حاصل ضرب‌های میانی و ذخیره حاصل در  $2n$  بیت

1 0 1 0	→	Multiplicand
× 1 0 1 1	→	Multiplier
-----		
1 0 1 0	→	Partial product 1
1 0 1 0	→	Partial product 2
0 0 0 0	→	Partial product 3
1 0 1 0	→	Partial product 4
-----		
1 1 0 1 1 1 0		
-----		

# ضرب کننده (Multiplier)

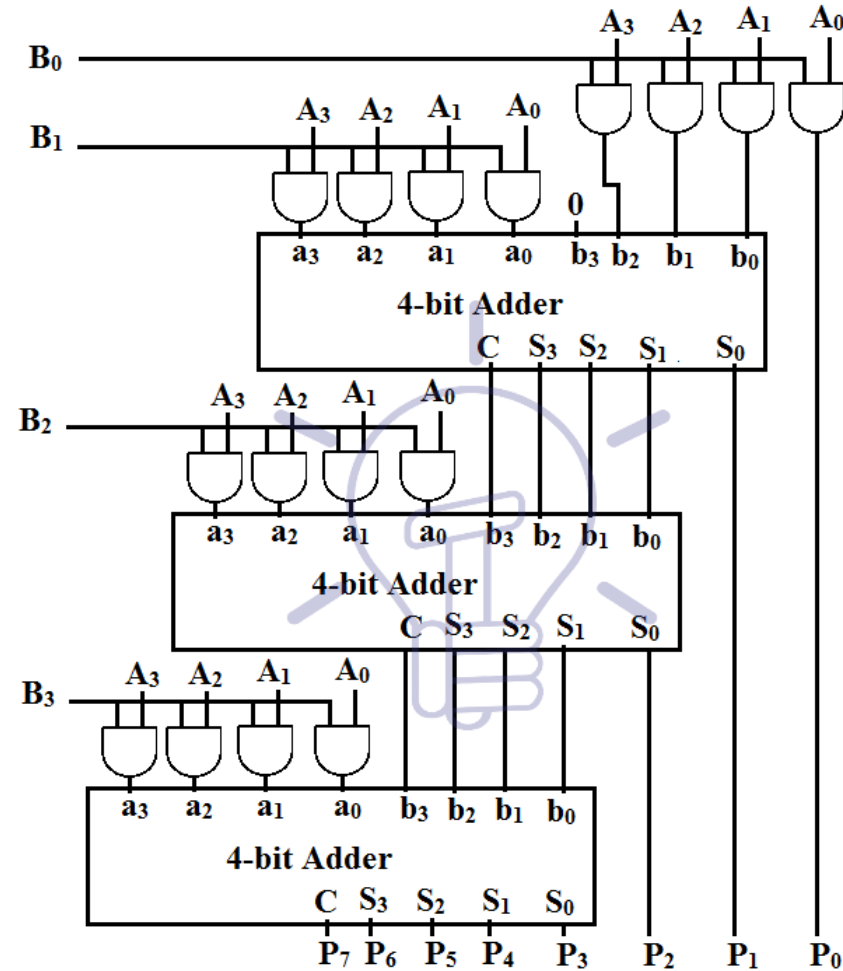

# ضرب کننده (Multiplier)



- جمع حاصل ضرب‌های میانی با
- $n-1$  جمع کننده  $n$  بیتی (آبشاری)
- Carry save adder برای جمع  $n$  عدد  $2n$  بیتی
- هزینه سخت‌افزاری و تاخیر زیاد:

**HW Cost:**  $(n-1) * \text{Cost}(n \text{ bit Adder}) + n^2 * \text{And Gate}$

**Delay:**  $(n-1) * \text{Delay}(n \text{ bit Adder}) + d$

↓  
Serial Adders

↓  
AND Gate

# ضرب کننده ترتیبی



- هدف: کاهش تاخیر جمع کننده

- الگوریتم:

- دو ثبات  $Q$  و  $A$  را به طول هریک  $n$  بیت به صورت متصل در نظر گرفته و مقدارهای اولیه (صفر) می کنیم

- حاصل ضرب نهایی در  $Q:A$  موجود است

- هر حاصل ضرب میانی یا صفر است یا  $B$  که  $n$  بیتی است

- در هر مرحله  $i$  لازم است  $B$  را  $i$  بیت شیفت داده و با بیت های متناظرش در  $Q:A$  جمع می کنیم

- معادل این است که  $B$  را ثابت گرفته و  $Q:A$  را  $i$  واحد به راست شیفت دهیم و  $n$  بیت را با  $B$  جمع می کنیم

- محاسبات با جمع کننده  $n$  بیتی قابل انجام است



# ضرب کننده ترتیبی



## • الگوریتم:

۱- تنظیم شمارنده به  $n$

۲- چک کردن مقدار  $B_i$

۲-۱- اگر  $B_i=1$

$A+Q \rightarrow EQ$

EQB را یک واحد به راست شیفت بده


۲-۲- اگر  $B_i=0$

EQB را یک واحد به راست شیفت بده

۳- یکی از شمارنده کم کن



۳-۱- اگر شمارنده صفر بود اتمام

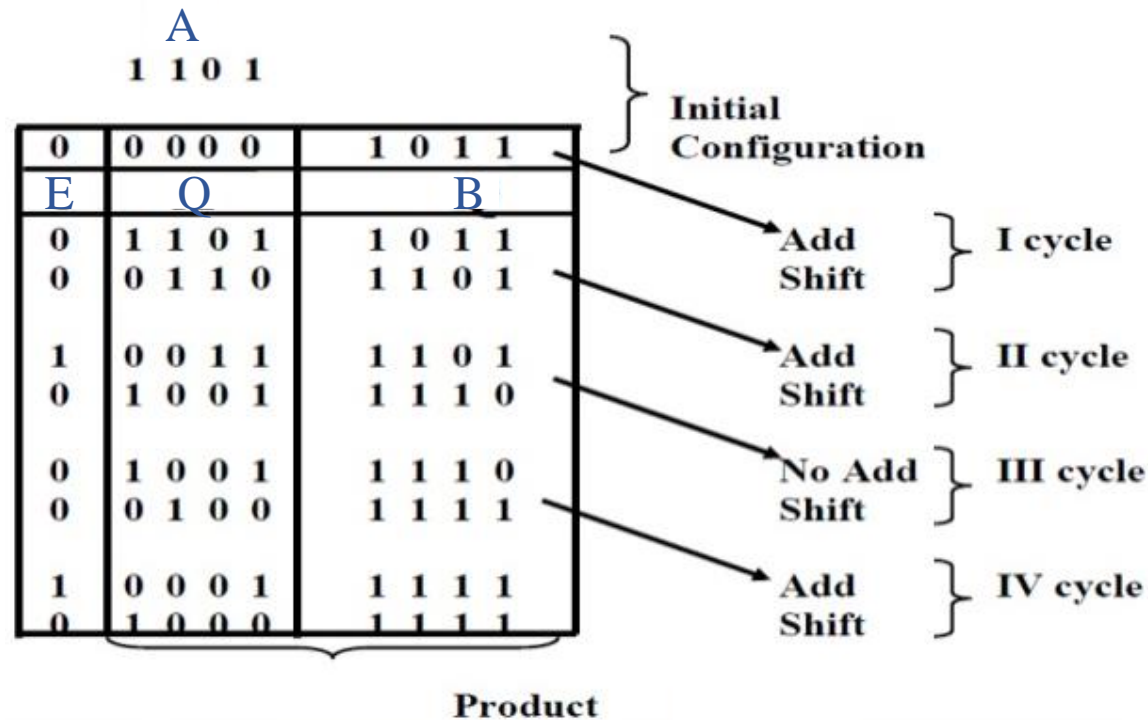۳-۲- اگر شمارنده صفر نبود به مرحله ۲ بازگرد



$$13 * 11 = 143$$

# ضرب کننده ترتیبی

  

# ضرب کننده ترتیبی



- بدبینانه ترین حالت:
- همه بیت های  $B$  برابر یک باشند (جمع مداوم و تاخیر زیاد)
- خوش بینانه ترین حالت:
- همه بیت های  $B$  برابر صفر باشند (نیاز به  $n$  کلاک برای شمارنده)
- هزینه سخت افزاری:
- یک جمع کننده  $n$  بیتی، سه ثبات  $A$ ،  $B$  و  $Q$



# ضرب کننده آرایه‌ای

• هدف: پیاده‌سازی ضرب کننده به صورت ترکیبی


• هر ردیف ضرب  $A \times B$  در بیت‌های  $B$

• جمع هر ردیف با هم‌ستون ردیف پایینش


• انتقال sum به ردیف بعدی یا حاصلضرب نهایی

• انتقال بیت نقلی به به ستون بعدی (جمع کننده هم‌ردیف سمت چپ)

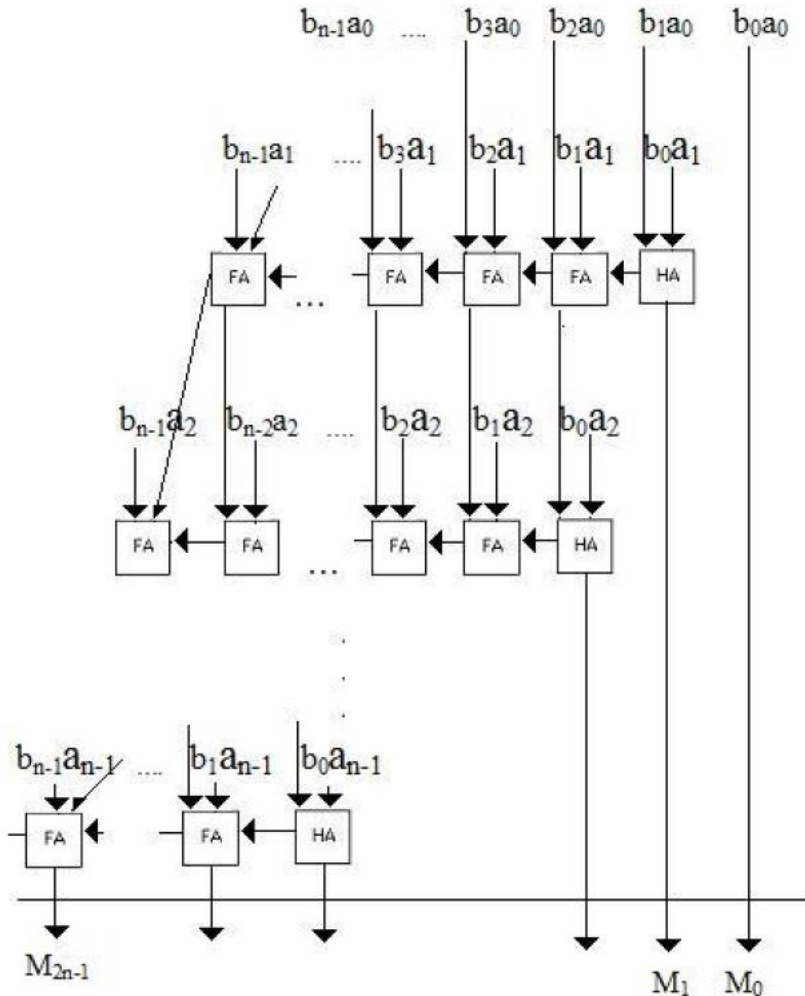• قابلیت استفاده از نیم‌جمع کننده در برخی مکان‌ها



# ضرب کننده آرایه‌ای

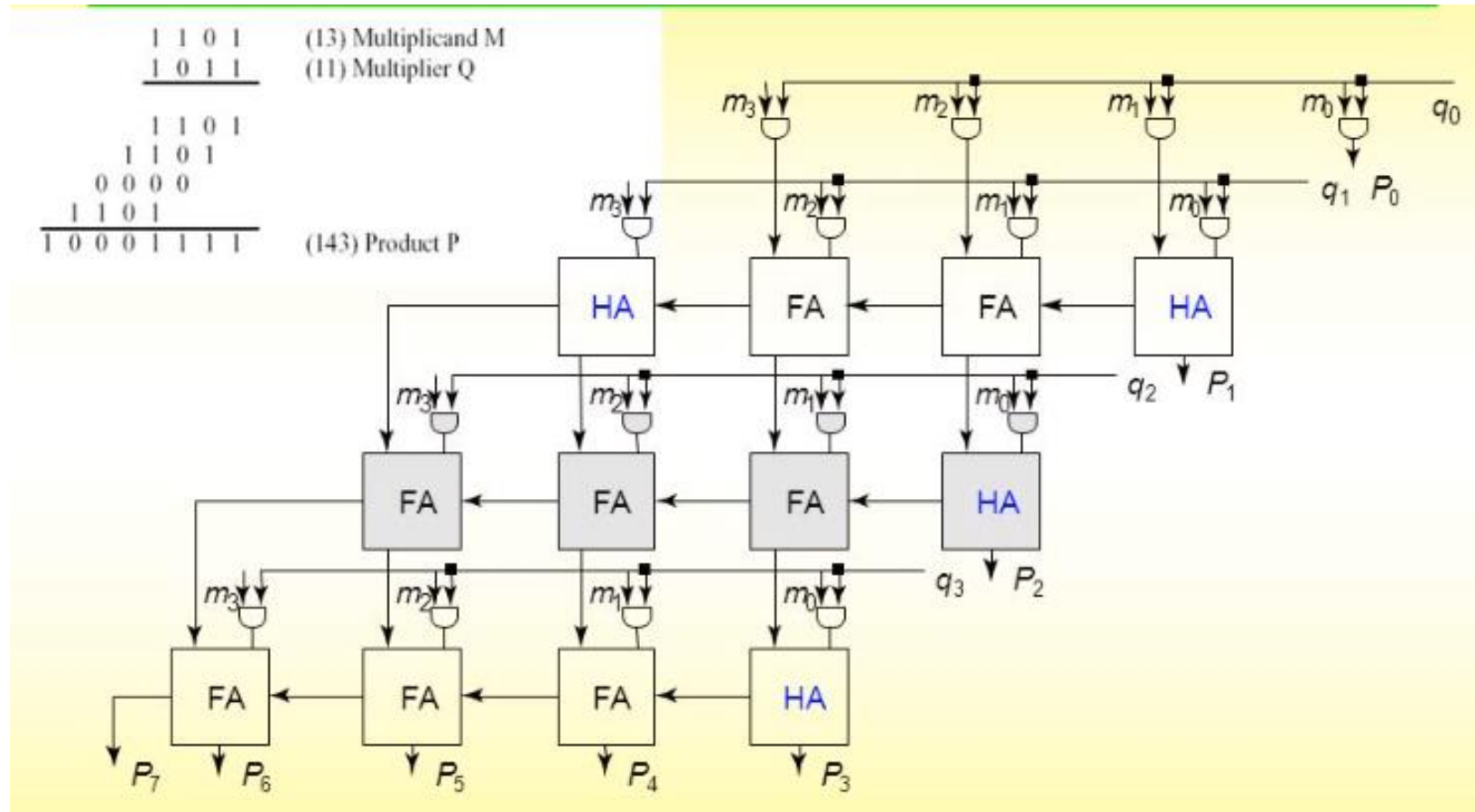

 
# ضرب کننده آرایه‌ای



• طراحی دیگر:

- انتقال بیت نقلی به ستون سمت چپ سطر پایین
- شرکت دادن بیت نقلی در جمع ستون بعدی در هر دو حالت



 
# هزینه و تاخیر ضرب کننده آرایه‌ای



- این ضرب کننده متشکل از  $n-1$  جمع کننده سریال در سطرهاست
- هزینه: در مجموع  $n-1$  سطر که هر یک  $n$  جمع کننده دارند

$$\text{HW Cost} = n*(n-1) * 5d + n^2 d \approx O(n^2 \text{ FA})$$



- تاخیر: حرکت بیت‌های جمع و نقلی به صورت عمودی و افقی بین جمع کننده‌ها

$$\text{Delay} \approx d + 3n * \text{delay (adder)} \approx O(n)$$


# ضرب کننده آرایه‌ای



- طراحی دیگر با استفاده از جمع کننده‌های سریع

- جایگزین کردن FA های هر سطر با جمع کننده  $n$  بیتی

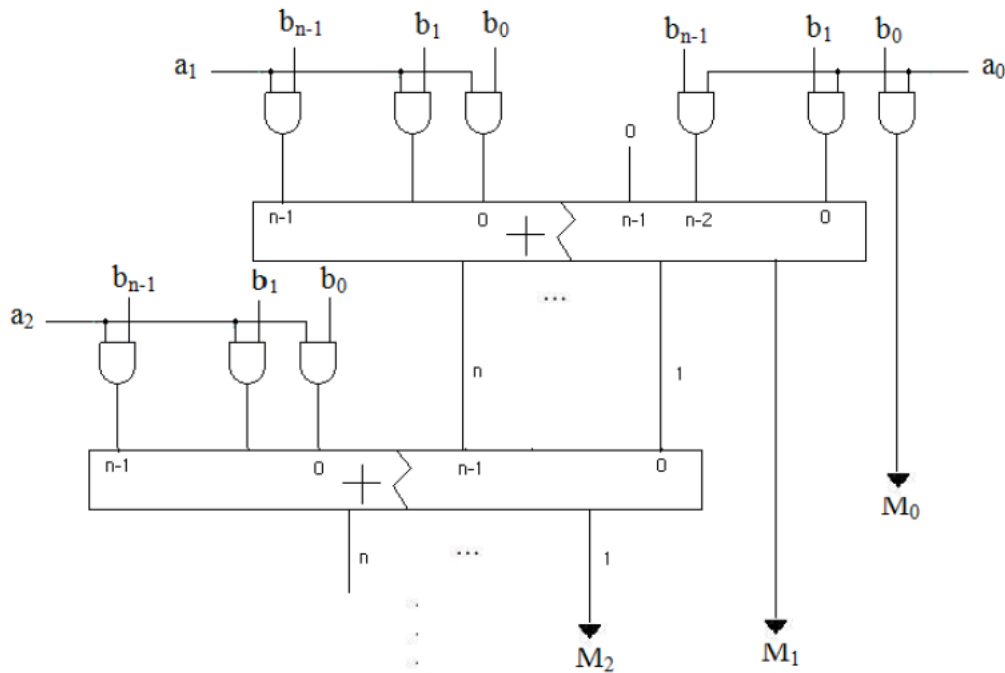- جایگزین کردن جمع کننده آبشاری با CLA و ...





# ضرب کننده بوث (Booth)



- در ضرب کننده آرایه‌ای
- بسیاری از عبارات برابر صفر است و عملیات جمع اضافه باعث افزایش تاخیر می‌شود
- در ضرب کننده ترتیبی
- به تعداد بیت‌های یک عدد دوم عملیات جمع انجام می‌دادیم
- مستقل کردن ضرب از تعداد یک‌ها و کاهش دادن تعداد عملیات جمع
- معرفی ضرب کننده booth

# ضرب کننده بوث (Booth)



- در این الگوریتم قطع توالی بین رشته‌های یک و صفر هدف است

- اگر چندین یک پشت سر هم داشته باشیم: **عملیات جمع**

- اگر چندین صفر پشت سر هم داشته باشیم: **کاری نمی‌کنیم**

- اگر از صفر به یک یا از یک به صفر برویم: **تغییر روال**

- در نتیجه دنباله‌های 10 و 01 در مضروب مهم هستند

- تعداد عملیات جمع در حین ضرب توسط این دنباله‌ها تعیین می‌شوند

# ضرب کننده بوث (Booth)



- در این الگوریتم سعی بر آن است که عملیات ضرب با شیفت انجام گیرد
- نوشتن اعداد به صورت توانی از دو و درجه دهی با یک یا منفی یک (کدگذاری بوث)
  - درجه اولین یک از سمت راست عدد را ۱- قرار می دهیم
  - تا انتهای توالی یک ادامه داده و درجه اولین صفر را ۱ قرار می دهیم
  - تا انتهای توالی صفر پیش رفته و درجه اولین یک بعدی را ۱- قرار می دهیم
  - و ...
- نکته: اگر پرارزش ترین بیت عدد، یک بود، آن را درجه گذاری نمی کنیم (علامت عدد)

# ضرب کننده بوث (Booth)



- نمایش اعداد در کدگذاری بوث

$$+15: 00001111 = 2^4 - 2^0$$

↓      ↓  
1    -1

$$-10: 11110110 = -2^4 + 2^3 - 2^1$$

↓ ↓ ↓  
-1 1 -1


$$01110101 = (2^7 - 2^4) + (2^3 - 2^2) + (2^2 - 2^0)$$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
1 -1 1 -1 1 -1

 
# پیاده‌سازی ضرب‌کننده بوث (Booth)



- در این الگوریتم تغییر مقدار مهم است
- الگوهای 10 یا 01
- با متصل کردن A و Q یک آرایه  $2n$  بیتی می‌سازیم
- خروجی نهایی در این آرایه ذخیره می‌شود (مشابه ضرب‌کننده ترتیبی)
- مقداردهی اولیه به صفر



# پیاده‌سازی ضرب‌کننده بوث (Booth)

 

• در هر مرحله از ضرب

• دو بیت سمت راست A را چک می‌کنیم

• 00 یا 11: به سمت راست شیفت می‌دهیم

•  $Q - B \rightarrow Q.A : 10$


•  $Q + B \rightarrow Q.A : 01$

# پیاده‌سازی ضرب‌کننده بوث (Booth)



- بدترین حالت در ضرب بوث:
- رشته عدد بصورت یک در میان صفر و یک باشد ( $1010\dots$  یا  $0101\dots$ )
- مجبوریم همواره عملیات جمع انجام دهیم (از درجه  $n$ )
- برای پیاده‌سازی ضرب بوث
- یک بیت در سمت راست آرایه  $Q.A$  قرار می‌دهیم ( $G$ )
- در هر مرحله  $A_0G$  را با چک کرده و تصمیم می‌گیریم

# الگوریتم ضرب کننده بوث (Booth)

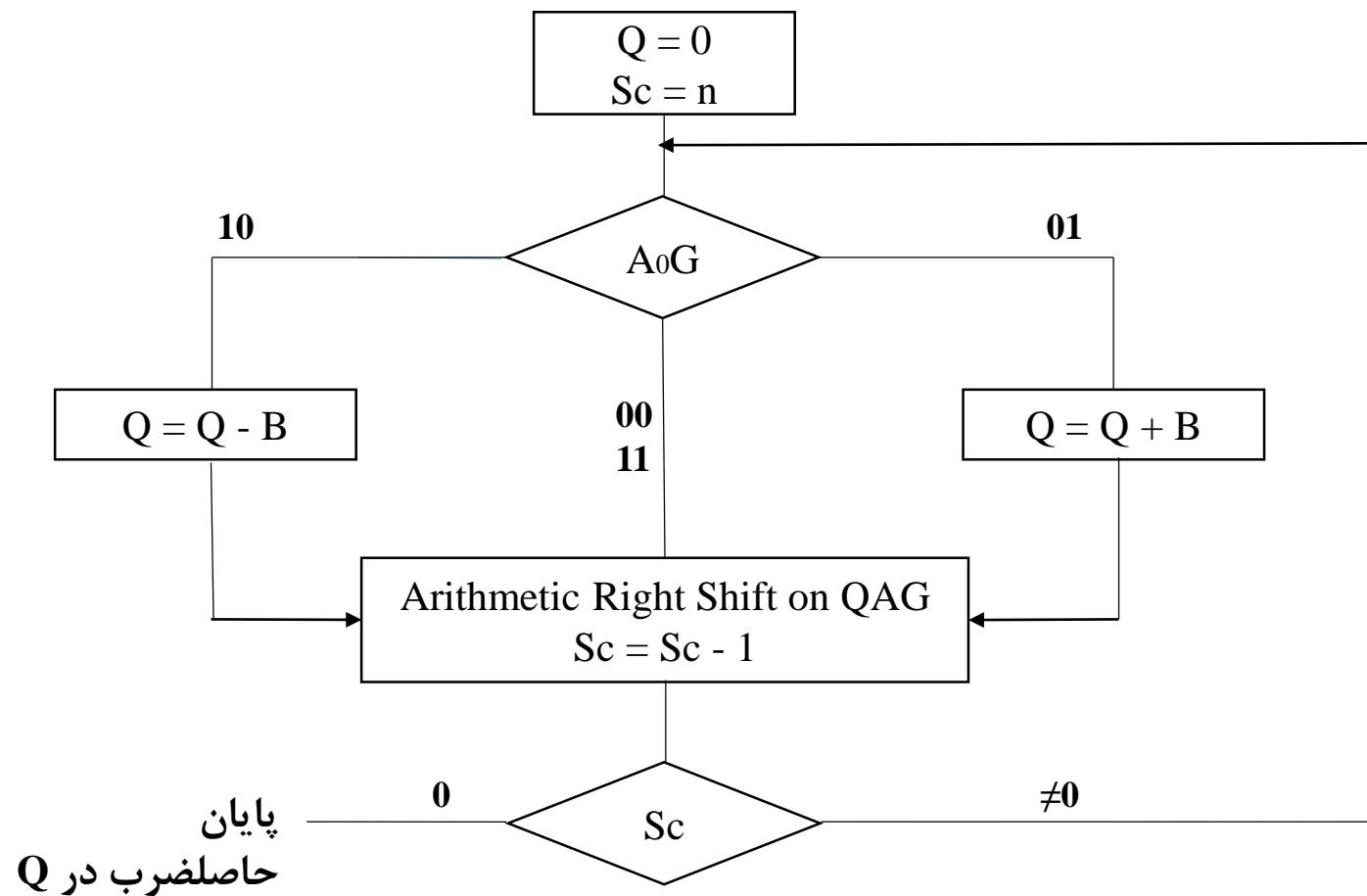



# الگوریتم ضرب کننده بوث (Booth)



A = 010101

B = 001110

مثال: دو عدد روبرو را توسط الگوریتم booth در یکدیگر ضرب کنید.

حل:

$QAG = 00000000011100$  ,

$Sc = 6 \rightarrow A_0G = 00 \rightarrow QAG = 00000000001110$

$Sc = 5 \rightarrow A_0G = 10 \rightarrow Q = Q - A = 000000 + 101011 = 101011$

$QAG = 1010110001110 \rightarrow 1101011000111$

$Sc = 4 \rightarrow A_0G = 11 \rightarrow Q = 1110101100011$

$Sc = 3 \rightarrow A_0G = 11 \rightarrow Q = 1111010110001$

$Sc = 2 \rightarrow A_0G = 01 \rightarrow Q = Q + A = 111101 + 010101 = 010010$

$QAG = 0100100110001 \rightarrow 0010010011000$

$Sc = 1 \rightarrow A_0G = 00 \rightarrow QAG = 0001001001100$

$Sc = 0 \rightarrow \text{Finish} , Q = 001001001100 \approx 294$