

معماری کامپیوتر

جلسه بیست و سوم: پیاده‌سازی واحد کنترل
(ریزبرنامه‌ریزی شده)

شیوه طراحی سیم‌بندی شده (Hard-wired)



- تبدیل مجموعه دستورالعمل‌ها به ریزدستورالعمل

- Register Transfer Language :RTL


- برحسب چرخه fetch-decode-operands-execute در چه مرحله هستیم

- در هر کلاک چه عملیاتی انجام می‌شود

- هر ریزدستورالعمل: دو بخش شرط و عملیات

- برحسب شرایط و ثبات‌های مقصد (سمت چپ)، طراحی پایه‌های load و INC

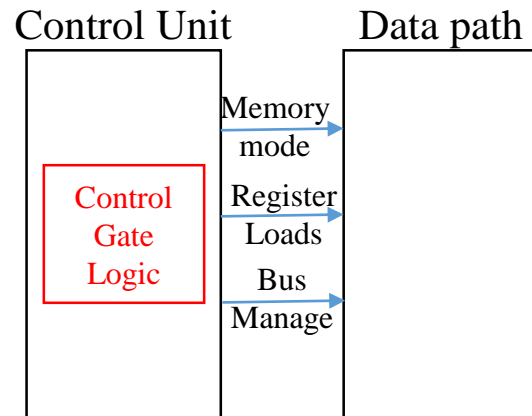
- برحسب شرایط و ثبات‌های درگیر در عملیات (سمت راست)، طراحی مدیر باس



شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



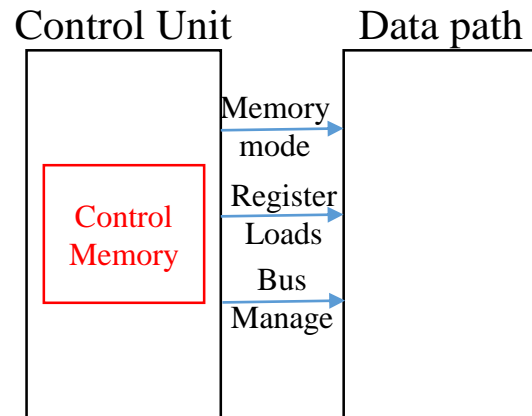- واحد کنترل قابل برنامه‌ریزی است
- در صورت نیاز به تغییر، برنامه عوض می‌شود و نیاز به جایگزینی سخت‌افزار نیست
- ساختار واحد کنترل یک حافظه برنامه‌پذیر است (به جای مدار ترکیبی)




- عملیات کنترلی توسط ریزدستورالعمل‌ها انجام می‌شوند
- روال اجرای دستورات توسط برنامه موجود در حافظه کنترلی (ROM)
- کنترلرها (control words) توسط حافظه کنترلی تولید می‌شود

شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



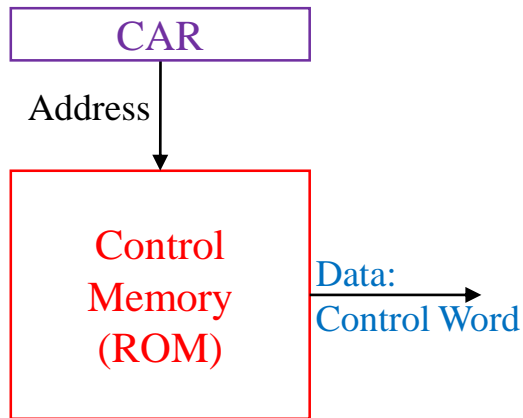- ساختار و روال عملکرد حافظه کنترلی
- از جنس ROM است و یک بخش آدرس و یک بخش داده دارد
- آدرس از واحد CAR (Control Address Register) تامین می‌شود
- داده، همان کنترل‌های خروجی واحد کنترل است (code words)
- هر خط حافظه کنترلی یک ریزدستورالعمل از ریزبرنامه است
- هر ریزدستورالعمل متشکل از تعدادی ریزعملگر است که موازی اجرا می‌شوند



شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)




- ریز برنامه (micro-program)

- مجموعه ریزدستورالعمل‌های یک دستور که در حافظه برنامه‌پذیر ذخیره می‌شوند و سیگنال‌های کنترلی براساس آن‌ها تولید می‌شود

- ریزدستورالعمل (micro-instruction)

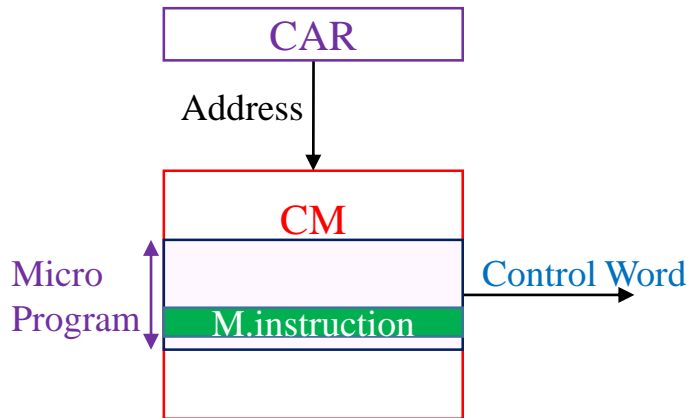- بخشی از دستورالعمل که قابل اجرا در یک پالس کلاک است
- شامل انتقال مقدار بین ثبات‌ها و حافظه با هدف اجرای دستور است



شیوه طراحی ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



- ساختار و روال عملکرد حافظه کنترل
- روال عملکرد
 - ابتدا آدرس، تامین شده و به حافظه کنترل داده می‌شود (CAR)
 - به مکانی که آدرس مشخص شده رفته و داده آن را استخراج می‌شود (شیوه ذخیره داده مهم است)
 - قسمتی از داده که مربوط به اطلاعات کنترل است در اختیار data path قرار می‌گیرد
 - آدرس بعدی تولید می‌شود (address sequencer)
 - از روی اطلاعات مکان فعلی حافظه و سایر اطلاعات


شیوه طراحی کنترلر ریزبرنامه‌پذیر (Micro-programmed)



• واحد تولید آدرس بعدی (Next Address Sequencer Logic/Address Sequencer)

- هدف: تعیین ترتیب آدرس‌ها در حافظه کنترل (CM)
 - حالت‌های مختلف ایجاد می‌شود پس با یک MUX طراحی می‌کنیم
 - i. اجرای مرتب: آدرس بعدی آدرس فعلی (یک واحد increment)
 - ii. اجرای **Branch**: آدرس بعدی با پرش (branch) که آدرس پرش از کلمه کنترلی استخراج می‌شود
 - iii. اجرای **Subroutine**: آدرس بعدی مربوط به یک روتین، فراخوانی با دستور call (ذخیره آدرس بازگشت در SBR)
 - iv. **نگاشت**: هر دستور یک روتین ذخیره شده در حافظه کنترلی دارد که براساس کد عملیاتی به شروع آن می‌رویم
- تبدیل opcode به آدرس حافظه کنترلی

واحد تولید آدرس بعدی

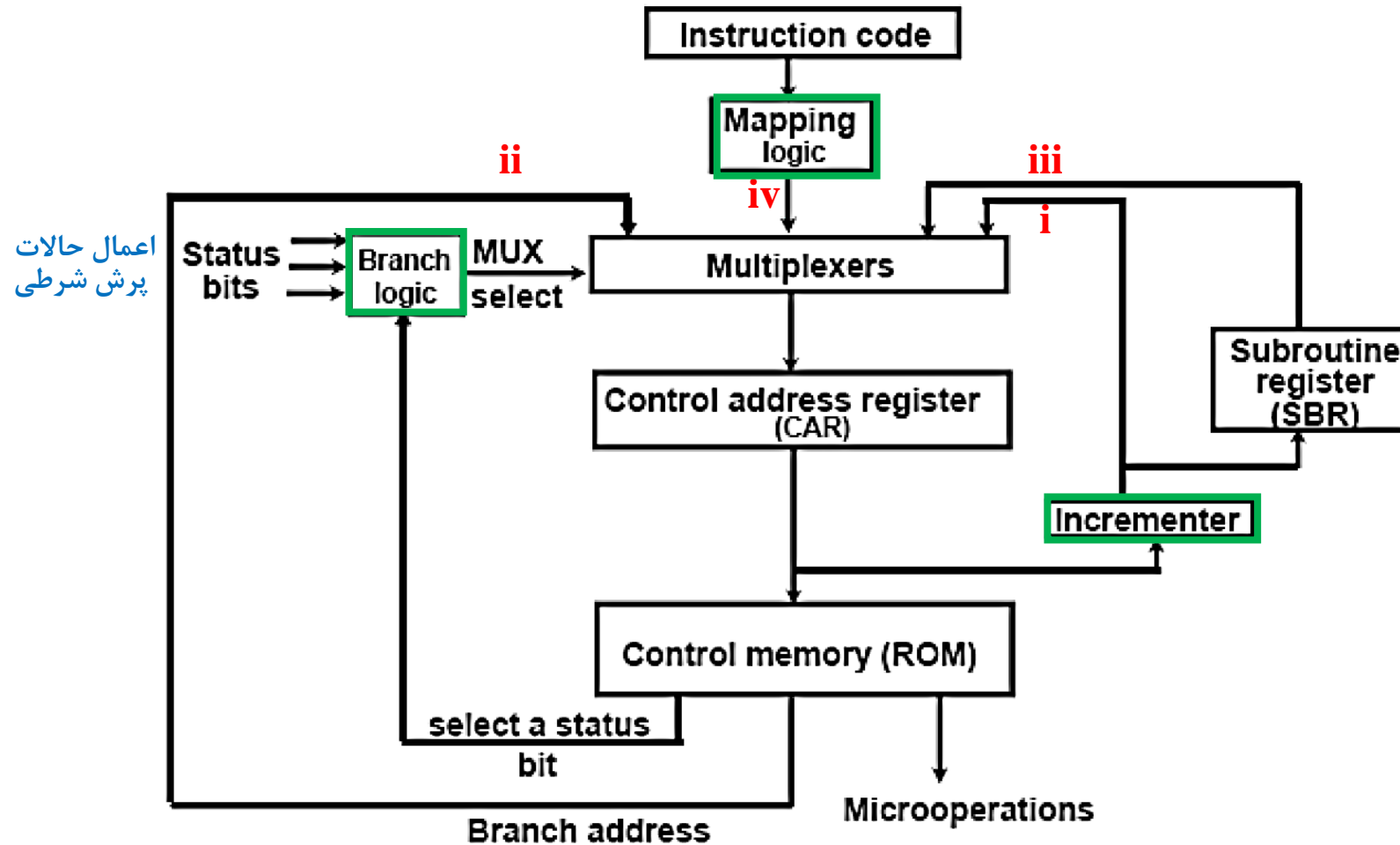

واحد تولید آدرس بعدی



- در این طراحی، یک SBR داشتیم پس یک فراخوانی مدیریت می‌شود
- برای اجرای چندین فراخوانی تو در تو می‌توان این ثبات را مشابه پشته طراحی کرد
- واحد نگاشت با هدف استخراج آدرس اجرای هر دستور از روی کدعملیاتی آن
- مشابه برنامه‌نویسی event-driven و ورودی آن از IR است
- تبدیل کدعملیاتی به آدرس شروع روتین با تنظیم تعداد بیت‌ها برحسب آدرس‌ها
- طراحی به صورت یک مدار ترکیبی یا یک حافظه برنامه‌پذیر دیگر

واحد تولید آدرس بعدی-نگاشت




• نگاشت بیتی:

- اگر فرض کنیم هر روتین در چهار خط حافظه قرار دارد
- کد عملیاتی (opcode) چهاربیتی باشد
- چند بیت افزونه به opcode نیاز داریم؟

واحد تولید آدرس بعدی-نگاشت



 - اگر فرض کنیم هر روتین در چهار خط حافظه قرار دارد (*)
- نیاز به دو بیت در بخش کم‌ارزش داریم
- اگر ۴ خط برای ذخیره‌سازی کم بود، یک فضای رزرو در نظر می‌گیریم (+)
- در مجموع با ۷ بیت آدرس‌سازی می‌کنیم
- فضای حافظه دارای ۱۲۸ خط است



شیوه طراحی کنترلر ریزبرنامه پذیر (Micro-programmed)



• ذخیره داده (microinstruction) در حافظه کنترلی

- تاکنون دیدیم که در هر خط حافظه کنترلی یک ریزدستورالعمل داریم

- اطلاعات ریزعملگرها

- اطلاعات استخراج آدرس بعدی

- اطلاعاتی برای ساخت کلمه کنترلی و ارسال به مسیر داده

- برای طراحی این بخش، یک مثال دیگر می بینیم.

- طراحی کنترلر یک کامپیوتر ساده


شیوه طراحی کنترلر ریزبرنامه پذیر (Micro-programmed)



- یک کامپیوتر نمونه با چهار دستورالعمل در نظر می گیریم:

- مجموعه دستورالعمل ها (ISA): Add, Branch, Store, Exchange (همگی نوع حافظه ای)

 - فرمت دستورالعمل ها: ۱۱ بیت آدرس و ۴ بیت کد عملیاتی و ۱ بیت نوع آدرس دهی



- کد عملیاتی دستورالعمل ها:

Symbol	OP-code	Description
ADD	0000	$AC \leftarrow AC + M[EA]$
BRANCH	0001	if $(AC < 0)$ then $(PC \leftarrow EA)$
STORE	0010	$M[EA] \leftarrow AC$
EXCHANGE	0011	$AC \leftarrow M[EA], M[EA] \leftarrow AC$


- Effective Address :EA

شیوه طراحی کنترلر ریزبرنامه پذیر (Micro-programmed)



- مسیر داده کامپیوتر نمونه با چهار دستورالعمل متشکل است از:
 - حافظه با 2^{11} خانه و هر خانه ۱۶ بیتی
 - ثبات AR یازده بیتی داریم برای آدرس دهی
 - داده به ثبات DR می رود که ۱۶ بیتی است
 - ثبات PC داریم که با AR در تماس است
 - ALU و ثبات AC داریم

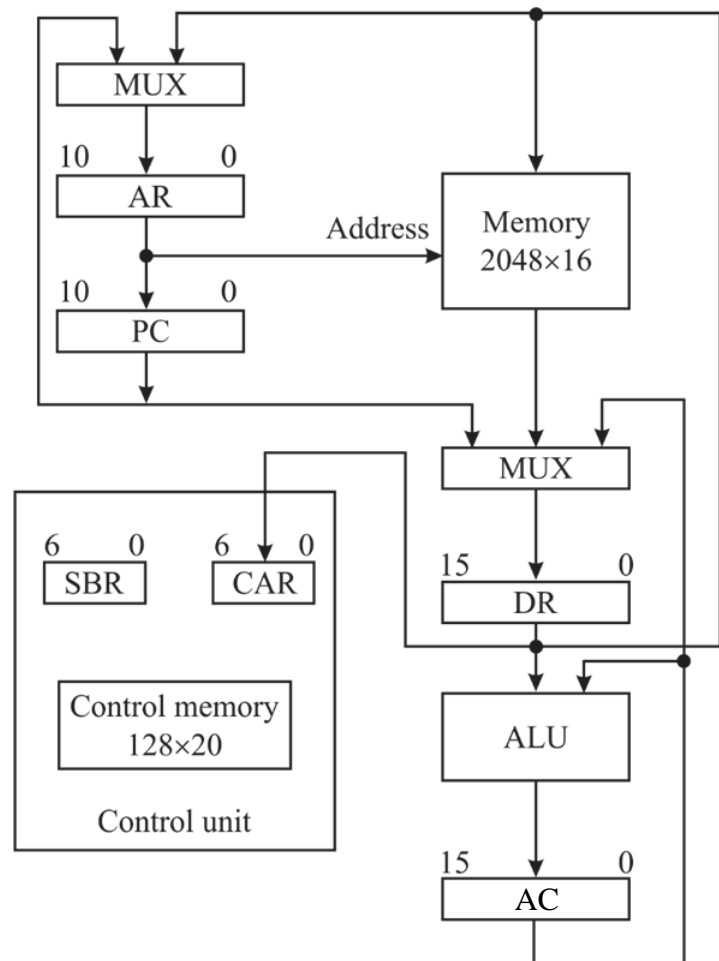شیوه طراحی کنترلر ریزبرنامه پذیر (Micro-programmed)



- ساختار پردازنده کامپیوتر نمونه چهار دستوره عملی:

- ثبات دستوره عمل نداریم چگونه مدیریت کنیم؟