





# معماری کامپیوتر

جلسه بیستوهفتم: واحد ورودی-خروجی

#### ورودی و خروجی



- پس از حافظه و واحد پردازشگر مرکزی، به تجهیزات ورودی خروجی میرسیم
- در این بخش چگونگی و پروتکلهای دسترسی به ورودی خروجی مدنظر میباشد
- در بخش قبل دیدیم که ارتباط پردازشگر با ورودی و خروجی دستورات خاصی داشت
  - دستورات IN و OUT
- کنترل و اتصال دستگاههای ورودی خروجی به پردازنده و حافظه از طریق واسط انجام می گیرد
  - وظیفه واسط: برقراری الزامات ارتباط بین پردازنده و I/O


#### واسط ورودی و خروجی



- نیاز به واسط ورودی و خروجی برای برقراری ارتباط
  - تبدیل مقادیر سیگنالها ممکن است موردنیاز باشد
- نیاز به مکانیزمهای همگامسازی (نرخ انتقال متفاوت و کمتر از پردازنده باشد)
- کدگذاری داده و قالب آن در دستگاههای I/O با پردازنده و حافظه متفاوت باشد
- مودهای عملیاتی دستگاهها مجزا باشند و نباید باعث اختلال در کار سایر تجهیزات شوند

### واسط ورودی و خروجی



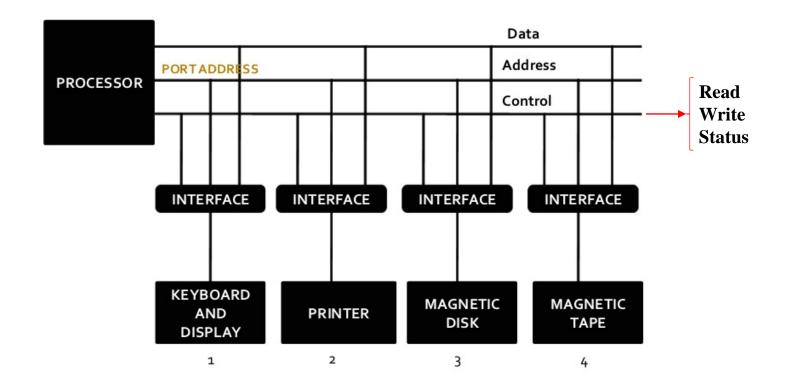

#### ورودی و خروجی




• برقراری ارتباط تجهیزات ورودی خروجی با پردازنده و حافظه به سه روش قابل انجام است:

I/O استفاده از باس آدرس، داده و کنترل مشترک بین حافظه و -1

۲- مجزا کردن باس آدرس، داده و کنترل بین حافظه و I/O


I/O مشترک کردن باس آدرس و داده و مجزا کردن باس کنترل بین حافظه و

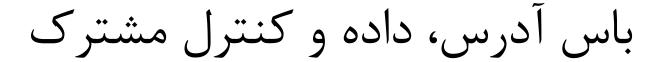• در برقراری ارتباط موردنظر ما همیشه یک سمت حافظه است و یک سمت •





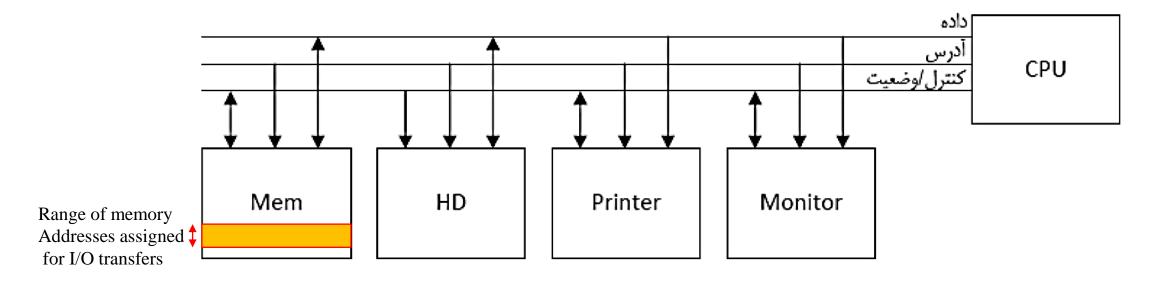- در این حالت پردازنده، تجهیزات I/O را مشابه یک خانه حافظه میبیند و آدرسدهی می کند
  - بخشی از حافظه به آدرسدهی فضای I/O تخصیص داده می شود
    - Memory-mapped I/O •





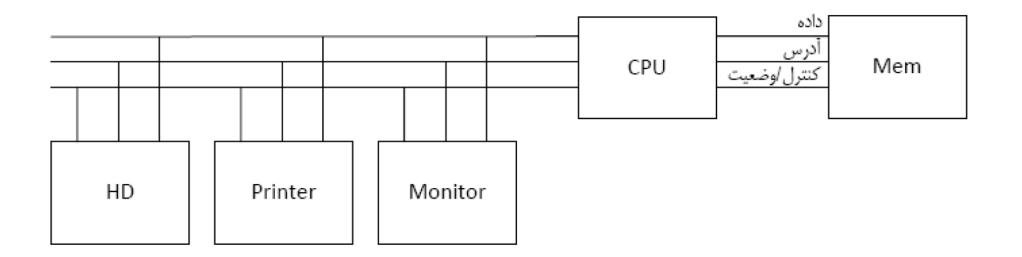
### باس آدرس، داده و کنترل مشترک

- اصلی ترین مشکل: استفاده همزمان از دستگاهها
- راهحل: آدرسدهی دستگاهها برای متمایز کردن آنها و اشاره به این آدرسها با هدف دسترسی به دستگاههای ورودی و خروجی یا حافظه
  - حسن: سیمکشی کم، بهینگی سختافزاری و مدیریت آسان
    - عیب: هدر دادن فضایی از حافظه که ارزشمند است





• دو بخش مجزا برای ارتباط آدرس، داده و کنترل حافظه با I/O درنظر گرفته می شود



### باس آدرس، داده و کنترل مجزا



- اصلی ترین مشکل: سربار سختافزاری زیاد
- حجم سیم کشی دوبرابر شده است، طراحی کنترلر پردازنده پیچیدهتر میشود


#### • حسن:

- فضای آدرس حافظه و I/O مجزا شده و تداخل نمی کنند
  - دستورات دسترسی به I/O مجزا تعریف می شوند
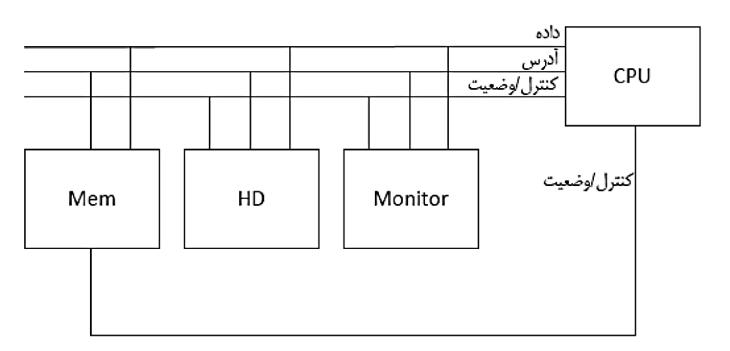
# باس آدرس، داده مشترک و باس کنترل مجزا



- یک باس مشترک آدرس و داده درنظر گرفته میشود
  - باس کنترل/وضعیت مجزا درنظر گرفته میشود



# باس آدرس، داده مشترک و باس کنترل مجزا



- روش Isolated I/O
- باس کنترل و فضای آدرس جداست پس مشکل داده اشتباهی پیش نمیآید
- جداسازی با تعریف سیگنال 'IO/M' که مشخص می کند در هر لحظه کنترل کجاست
  - تکنولوژی مورداستفاده امروزی است
  - حسن سادگی و سیمکشی کم را دارد

# باس آدرس، داده مشترک و باس کنترل مجزا



- مکانیزم کار با I/O: سیگنال 'IO/M' برابر یک میشود
- از دستورات خاص ارتباط با I/O استفاده می کنیم: IN, OUT
  - دستورات تک عملوندی هستند: شماره پورت
  - دستور و شماره پورت روی باس قرار می گیرند
- مكانيزم كار با حافظه: سيگنال 'IO/M برابر صفر مي شود
  - دستورات load و store داریم




- در پیکربندی سوم، برای کار با هر دستگاه I/O باید انتخاب و فعال شود
  - ورودی chip select
- همه ارتباطات از طریق پردازنده انجام میشود و ارتباط مستقیم نداریم
  - حافظه به پردازنده اطلاعات میدهد و پردازنده به I/O میفرستد
  - مشکل: انتقال داده با حجم زیاد پردازنده را خیلی درگیر میکند
    - راهحل: تعبيه واحدى با هدف مديريت انتقال انبوه اطلاعات
    - این واحد DMA: Direct Memory Access نام دارد





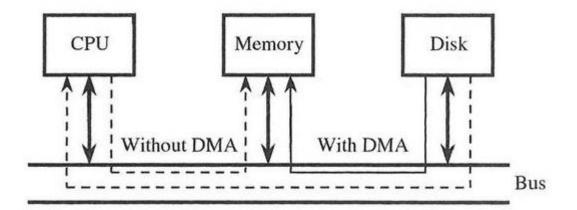
- واحد DMA برای ارتباطات burst بین حافظه و I/O بدون دخالت پردازنده استفاده می شود
  - خود مشابه یک I/O در سیستم است





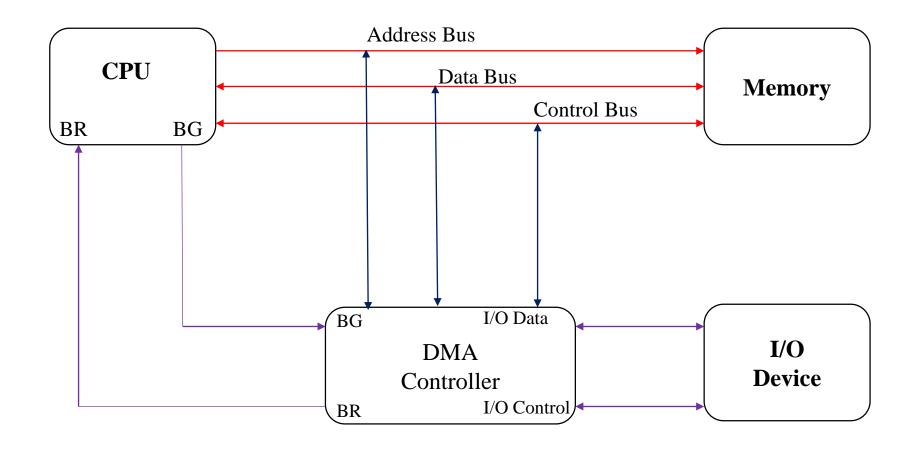- واحد DMA دو سیگنال دارد که به پردازنده متصل هستند:
  - BG: Burst Grant , BR: Burst Request •
- با آمدن انتقال داده انبوه، DMA از طریق BR به پردازنده درخواست میدهد
- درصورت دریافت BG از پردازنده، اتصالات پردازنده از باس قطع شده و DMA مدیر می شود
  - زمانی BG صادر می شود که کار پردازنده با باس تمام شده باشد
    - در این زمان ارتباط مستقیم بین حافظه و I/O برقرار می شود







- واحد DMA مشابه یک پردازنده مدیر باس می شود
  - در این حالت گذر اطلاعات از داخل DMA نیست
- واحد DMA مدیر باس می شود و فرمان می دهد حافظه اطلاعات باس داده را بخواند یا DMA بنویسد
  - باس آدرس برای مشخص کردن آدرس عملیات و کنترل برای نوع آن است
  - در ابتدای کار، پردازنده آدرس حافظه را به DMA میدهد و در آن ذخیره میشود
    - تا قبل از درخواست تبادل داده حجیم DMA مانند یک I/O است



#### • حسن بكارگيري DMA

- رهاسازی پردازنده و بهبود کارایی سیستم
- انجام عملیات انتقال به صورت سخت افزاری و از طریق مدیریت پایه های فعال سازی تجهیزات و حافظه
  - سریعتر از اجرای دستور توسط پردازنده

#### • عیب بکارگیری DMA

- خارج کردن پردازنده از روال اجرا که منجر به وقفه در اجرا و کاهش کارایی میشود
  - اولویت کار DMA معمولا بیشتر از پردازنده است



- راهکارهای بهبود کارایی سیستم DMA
  - انتقال انبوه (Burst Transfer)
- روشی است که تا اینجا توضیح دادیم و کنترل کلا به DMA منتقل میشد
  - سیکل دزدی (Cycle Stealing)
- در هر سیکل، DMA کنترل را به پردازنده میدهد تا کارهایش را انجام دهد و دوباره منتظر BG میماند
  - یک سیکل DMA یک کلمه را منتقل می کند و یک سیکل پردازنده دستور اجرا می کند
    - عملیات انتقال کند میشود ولی کارایی بهبود دارد
      - اشكال؟



- اشكال روش سيكل دزدي
- پردازنده BG برای انتقال داده خاصی داده و نمیداند انجام شده یا وسط کار است

#### • راهحل:

• دسترسی پردازنده به این فضا تا پایان عملیات DMA مسدود شود

